



# ULXL-G 输电线路工频参数测试仪

---

## 说明书

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！

武汉优利克电力设备有限公司  
Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

# 目 录

第一章：功能特点.....	1
第二章：技术指标.....	1
第三章：结构外观.....	2
第四章：使用方法.....	9
第五章：试验电源的选择.....	16
第六章：测量用互感器的选择.....	16
第七章：注意事项.....	17

## 第一章：功能特点

- 1、可测量输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
- 2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
- 3、电压回路宽量程：电压最大可测量到 750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
- 4、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。
- 5、用户可随时将测试的数据通过 232 接口外接微型打印机将结果打印出来（打印机为选配件）。
- 6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的 RS232 串口，可扩充校验数据上传功能，实现数据的集中管理。

## 第二章：技术指标

### 1、输入特性

电压测量范围：0~750V 宽量程，一档可保证精度。

电流测量范围：0~100A，内部自动切换量程。

### 2、准确度

电压、电流、频率：±0.2%

功率：±0.5% (CosΦ>0.1)，±1.0% (0.02<CosΦ<0.1)

阻抗、容抗、感抗：0.5%

电阻、电容、电感、电导、电纳：0.5%

### 3、工作温度：-10℃~+40℃

### 4、工作电源：交流 160V~400V

### 5、绝缘：(1)、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

(2)、工作电源输入端对外壳之间承受工频 2KV（有效值），历时 1 分钟实验。


6、体积：35cm×26cm×13cm

7、重量：4Kg

### 第三章：结构外观

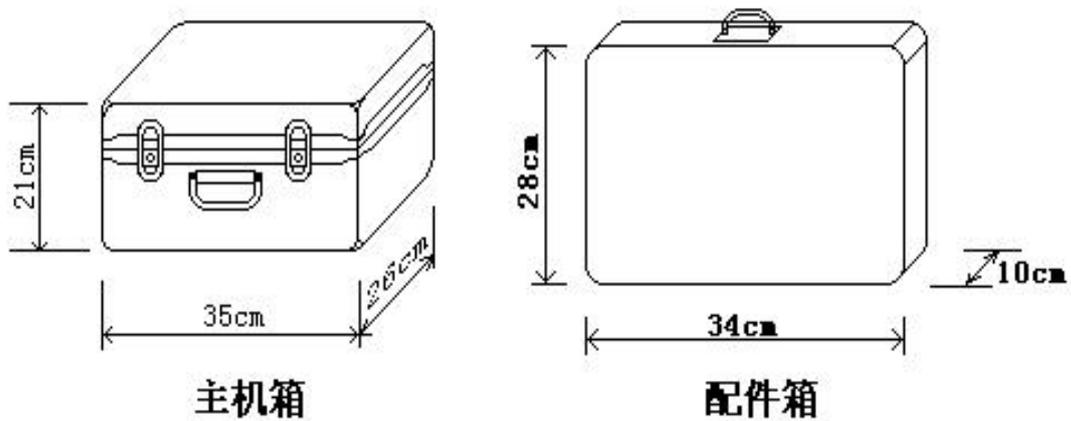
#### 1、外型尺寸及面板布置

仪器主机和配件箱两部分，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机内部，其外壳是进口高级工程塑料，配件箱用来放置测试用的导线，二者外观如图一所示：



图一、外型尺寸

面板布置图（图二）

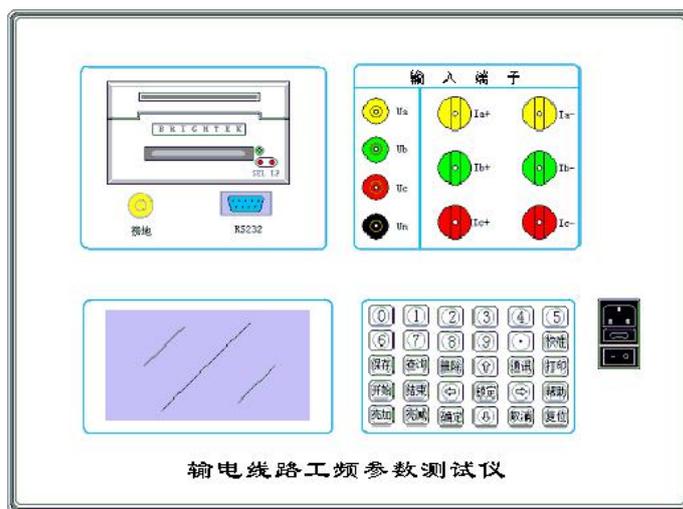

图二、面板布置图

如图二所示：最上方从左到右依次为电压输入端子（Ua、Ub、Uc、Un），电流输入端子（Ia

正负输入端子、Ib 正负输入端子、Ic 正负输入端子)，台式微型打印机；面板下方从左到右依次为液晶显示屏、键盘、电源插座，电源和开关。

## 1、 键盘操作

键盘共有 30 个键，分别为：数字 0~9、小数点、↑、↓、←、→、开始、结束、确定、取消、保存、查询、删除、校准、通讯、打印、锁定、帮助、亮加、亮减、复位。

各键功能如下：

**数字 0~9 键：**输入参数时作为数字 0~9 使用。

**小数点键：**输入参数时作为小数点使用。

**↑、↓、←、→键：**上下左右键，

- 在主界面中用来移动光标，使其指向需要进行的项目功能条（功能条反白显示）。
- 上下键在参数设置屏中用来移动光标，使其指向需要更改的参数（包括：CT 变比、PT 变比）。
- 上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值，同时可用来调节当前的日期时间。
- 左右键在系数校准功能中用来移动光标，使其指向需要调节的系数选项，还可用来查看当前日期及时间。

**确定键：**在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项（反白显示的功能条），在输入参数时，作用是结束输入并使刚键入的数字有效。

**取消键：**返回键，按下此键均直接返回到主菜单；如果在输入参数状态下按取消键，返回主界面的同时，键入的参数无效；如果正在测试过程中，测试结束同时返回主界面。

**开始键：**预留功能，在此不起作用。

**结束键：**预留功能，在此不起作用。

**保存键：**预留功能，在此不起作用。

**查询键：**预留功能，在此不起作用。

**删除键：**预留功能，在此不起作用。

**通讯键：**预留功能，在此不起作用。

**打印键**：按下此键，可将正在测试项目的测试数据打印出来。

**校准键**：进入系统校准设置屏后，连续按 5 次此键，再按确定键后进入校准功能屏，用于仪器精度的调整（此功能仅由生产厂调试时使用，用户绝对不能轻易使用）以及查看或修改当前的日期及时间。

**锁定键**：在各功能测试屏下，按下此键锁定当前数值，再按此键解除锁定，开始刷新。

**帮助键**：在系数校正功能下，按此键用来切换粗调和细调，粗调步长为 10，细调步长为 1。

**亮+、亮-键**：用来调节液晶显示器的亮度。

**复位键**：为中止当前工作状态返回初始状态设置（一般当仪器工作出现不正常时按此键）。

## 2、液晶界面

液晶显示界面主要有十屏，包括参数设置和九个功能界面。

(1). 主菜单如图三所示：



图三

主菜单共有十二个可选项，分别为：参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时，哪个图标就变为反白显示，可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能，按上下左右键可改变光标指向的选项。此时，按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

(2). 参数设置屏如图四:

<b>请输入数据:</b>	
<b>电压变比:</b>	1.00
<b>电流变比:</b>	1.00

图四

图四中可见第一行为提示行，提示行提示‘请输入数据’如图四所示，此时按相应的数字键输入数字后按‘确定’完成。以下两种参数包括：电压变比、电流变比，光标指向哪一项，哪项变为反白显示，同时提示行指出应进行的操作，按上下键可切换选中项；各项参数的具体说明如下：

电压变比：外接电压互感器进行测量时，此参数代表外接电压互感器的变比（如：10000V/100V的电压互感器应输入 100），不外接电压互感器测量时，此参数应设为 1。

电流变比：外接电流互感器进行测量时，此参数代表外接电流互感器的变比（如：100A/5A的电压互感器应输入 20），不需外接电流互感器测量时，此参数应设为 1。

(3). 正序阻抗和正序电容显示如图五、图六所示:

<b>正序阻抗:</b>			
A:	0.0 V	0.000 A	0.0°
B:	0.0 V	0.000 A	0.0°
C:	0.0 V	0.000 A	0.0°
Pj:	0.0 V	0.000 A	
Pa=	0.000 kW	Z1=	0.0 Ω
Pb=	0.000 kW	R1=	0.0 Ω
Pc=	0.000 kW	X1=	0.0 Ω
Ph=	0.000 kW	L1=	0.0 H

图五

正序电容:				
A:	0.0 V	0.000 A	0.0°	
B:	0.0 V	0.000 A	0.0°	
C:	0.0 V	0.000 A	0.0°	
Pj:	0.0 V	0.000 A		
Pa=	0.000 kW	u1=	0.0	S
Pb=	0.000 kW	g1=	0.0	S
Pc=	0.000 kW	b1=	0.0	S
Ph=	0.000 kW	C1=	0.0	uF

图六

两屏都将当前各相的实际电压、电流、功率、以及各相电压的平均值  $U_p$ 、各相电流的平均值  $I_p$ 、各相功率和  $Ph$  显示出来，不同的是，正序阻抗测量屏显示的计算结果为：正序阻抗值  $Z_1$ 、正序电阻值  $R_1$ 、正序电抗值  $X_1$ 、正序电感值  $L_1$ ；而正序电容屏显示的计算结果为正序导纳  $u_1$ 、正序电导  $g_1$ 、正序电纳  $b_1$ 、正序电容  $C_1$ 。

(4). 零序阻抗和零序电容显示如图七、图八所示：

零序阻抗:	
Ua=	220.00 V
Ia=	5.000 A
Pa=	1100.0 W
Z=0	Ω
R=0	Ω
X=0	Ω
L=0	H

图七

零序电容:	
Ua=	220.00 V
Ia=	5.000 A
Pa=	1100.0 W
y=0	S
g=0	S
b=0	S
C=0	uF

图八

两屏都将当前实际电压  $U_a$ 、电流  $I_a$ 、功率  $P_a$  显示出来，不同的是，零序阻抗测量屏显示的计算结果为：零序阻抗值  $Z$ 、零序电阻值  $R$ 、零序电抗值  $X$ 、零序电感值  $L$ ；而零序电容屏显示的计算结果为零序导纳  $u$ 、零序电导  $g$ 、零序电纳  $b$ 、零序电容  $C$ 。

(5). 相间阻抗和相间电容显示如图九、图十所示：

相间阻抗：	
$U_a=220.00$	V
$I_a=5.000$	A
$P_a=1100.0$	W
$Z=0$	$\Omega$
$R=0$	$\Omega$
$X=0$	$\Omega$
$L=0$	H

图九

相间电容：	
$U_a=220.00$	V
$I_a=5.000$	A
$P_a=1100.0$	W
$y=0$	S
$g=0$	S
$b=0$	S
$C=0$	$\mu F$

图十

两屏都将当前实际电压  $U_a$ 、电流  $I_a$ 、功率  $P_a$  显示出来，不同的是，相间阻抗测量屏显示的计算结果为：相间阻抗值  $Z$ 、相间电阻值  $R$ 、相间电抗值  $X$ 、相间电感值  $L$ ；而相间电容屏显示的计算结果为相间导纳  $u$ 、相间电导  $g$ 、相间电纳  $b$ 、相间电容  $C$ 。

(6). 线地阻抗和线地电容显示如图十一、图十二所示：

线地阻抗:	
Ua=	220.00 V
Ia=	5.000 A
Pa=	1100.0 W
Z=	0 Ω
R=	0 Ω
X=	0 Ω
L=	0 H

图十一

线地电容:	
Ua=	220.00 V
Ia=	5.000 A
Pa=	1100.0 W
y=	0 S
g=	0 S
b=	0 S
C=	0 uF

图十二

两屏都将当前实际电压  $U_a$ 、电流  $I_a$ 、功率  $P_a$  显示出来，不同的是，线地阻抗测量屏显示的计算结果为：线地阻抗值  $Z$ 、线地电阻值  $R$ 、线地电抗值  $X$ 、线地电感值  $L$ ；而线地电容屏显示的计算结果为线地导纳  $u$ 、线地电导  $g$ 、线地电纳  $b$ 、线地电容  $C$ 。

(7). 互感阻抗和耦合电容显示如图十三、图十四所示：

互感阻抗:	
Ua=	220.00 V
Ia=	5.000 A
Pa=	1100.0 W
Z=	0 Ω
R=	0 Ω
X=	0 Ω
L=	0 H

图十三

耦合电容：
Ua=220.00 V
Ia= 5.000 A
Pa=1100.0 W
Cm=000.000uF

图十四

图十三和图十四均显示出实测电压  $U_a$ 、电流  $I_a$ 、功率  $P_a$ ，显示出互感阻抗  $Z$ 、互感电阻值  $R$ 、互感电抗值  $X$ 、互感电感值  $L$ 、耦合电容  $C_m$ 。

## 第四章：使用方法


### 1. 基本介绍

新建高压线路在投入运行之前，除了检查线路的绝缘情况、核对相位外，还应测量各种工频参数值，作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。主要包括：正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗。

### 2. 测试方法：


#### (1). 正序阻抗：

正常时采用直接接入的方式进行测试，如图十五：

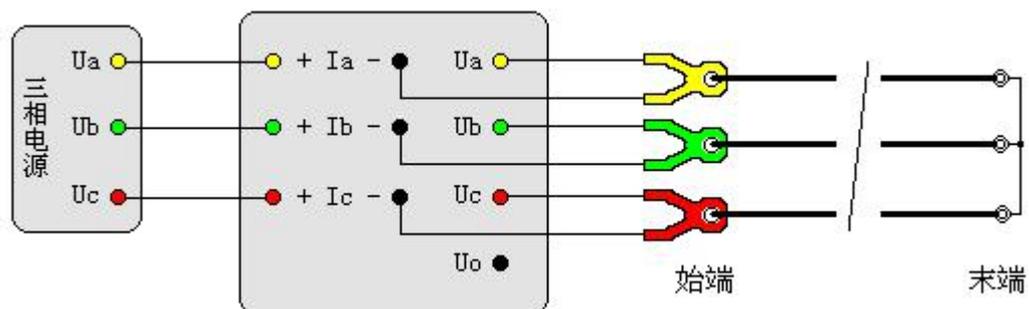

图十五 正序阻抗测试接线图（直接接入）

如果现场的感应电压较高，为安全起见，采用经电压互感器和电流互感器接入的方式：

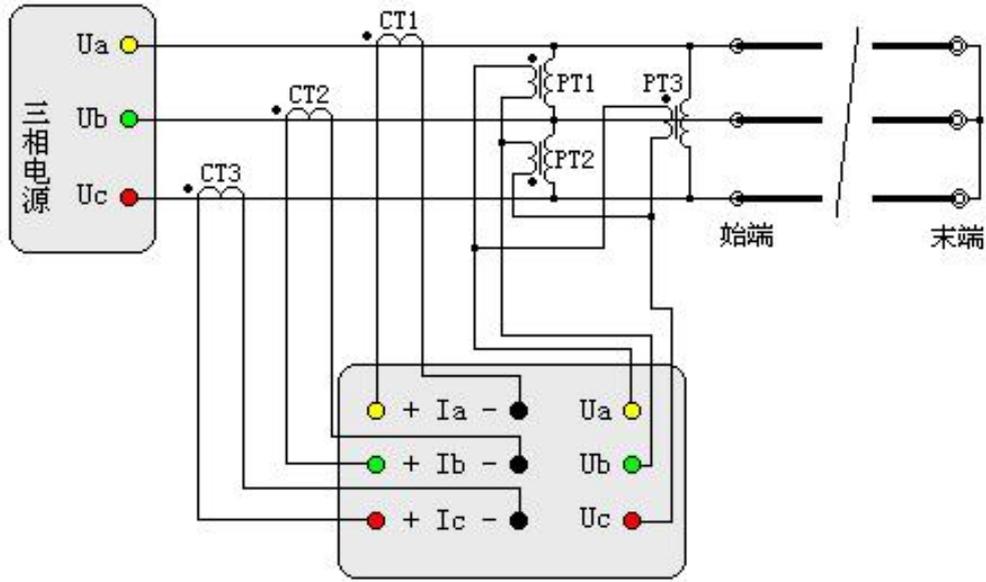


图十六 正序阻抗测试接线（经 PTCT）

图十五中可见，线路末端三相短路（短路应有足够的接触面，并且连接牢靠，否则接触电阻影响测试结果），在线路始端加三相工频电源，仪器可测量出各相电流、三相的线电压、三相总功率，并自动测量计算出正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感。试验电源的电压和容量按线路长度来选择，以免由于电流过小引起较大的测量误差。经 PTCT 接入时要先将仪器的参数设置中设置相应的互感器变比的比值。


(2). 正序电容：

正常时采用直接接入的方式，如图十七：

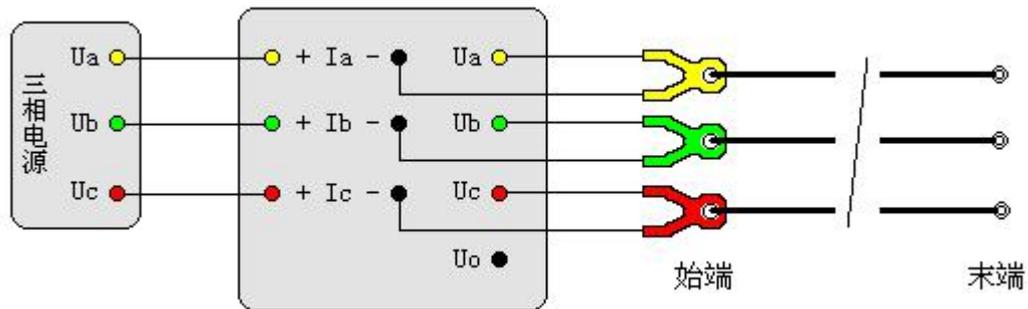

图十七 正序电容测试接线图（直接接入）

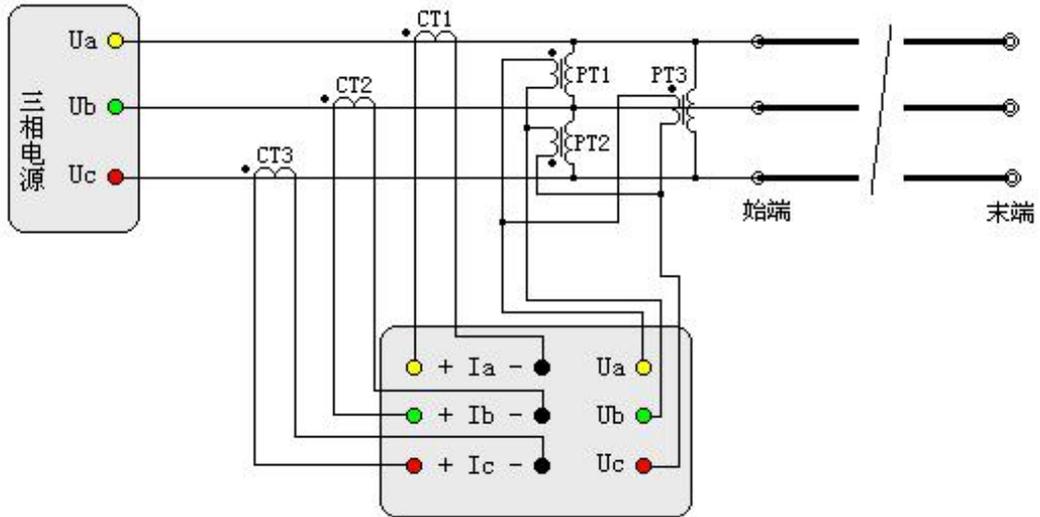如果试验电压超过了仪器的测量范围，或者现场的感应电压较高，为安全起见，采用经电压互感器和电流互感器接入的方式，如图十八：




图十八 正序电容测试接线图（经 PTCT）

图十七可见，将线路末端各相独立悬浮，始端加三相电源，仪器可测量出各相电流、三相的线电压、和三相总功率，并自动测量计算出正序导纳、正序电导、正序电纳、正序电容。

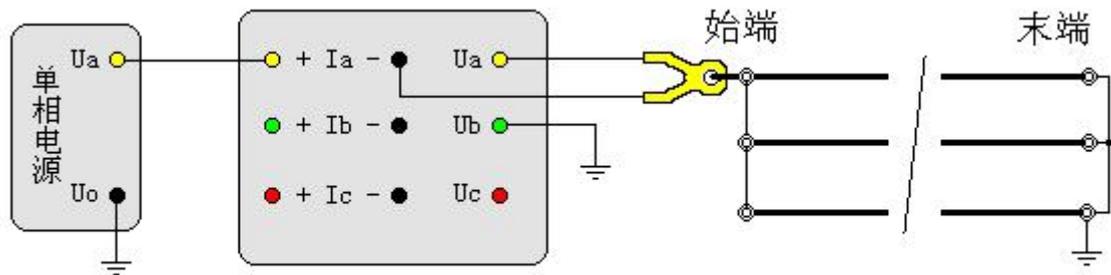(3). 零序阻抗:


将线路末端三相短路接地，始端三相短路接单相交流电源，接线如图十九，仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感。



图十九 零序阻抗测试接线图


(4). 零序电容

正常时采用直接接入方式，如图二十:

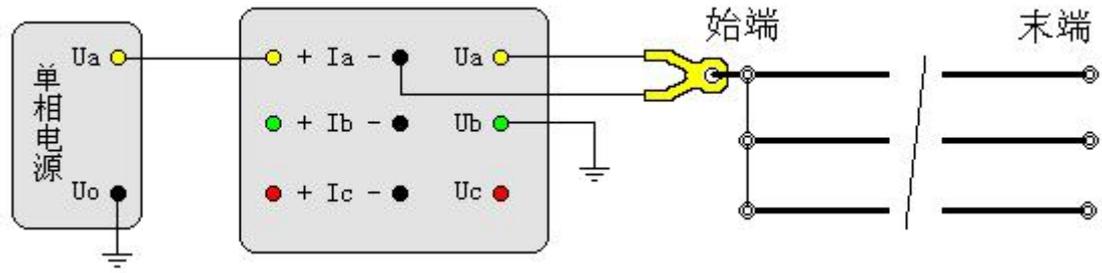

图二十 零序电容测试接线图（直接接入）

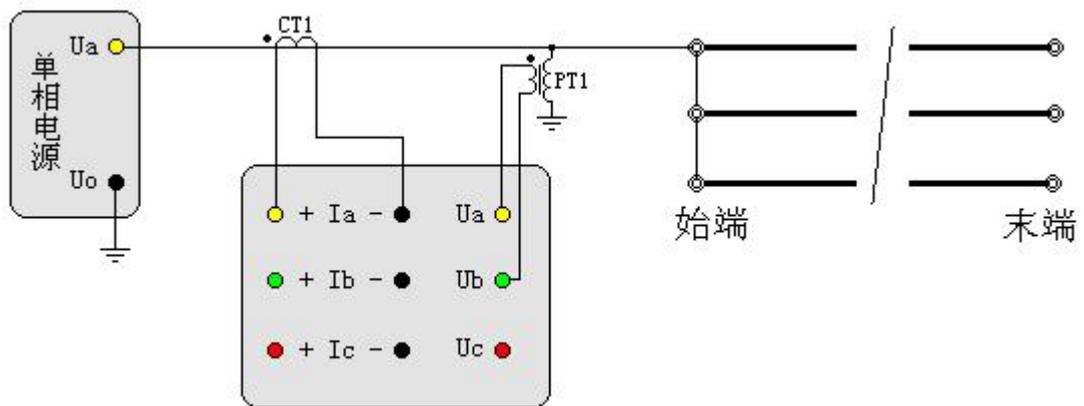如果试验电压超过了仪器的测量范围，或者现场的感应电压较高，为安全起见，采用经电压互感器和电流互感器接入的方式，如图二十一：




图二十一 零序电容测试接线图（经 PTCT）

图二十、图二十一可见，将线路末端各相独立悬浮，始端三相短路施加单相交流电源。仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出零序导纳、零序电纳、零序电导、零序电容。

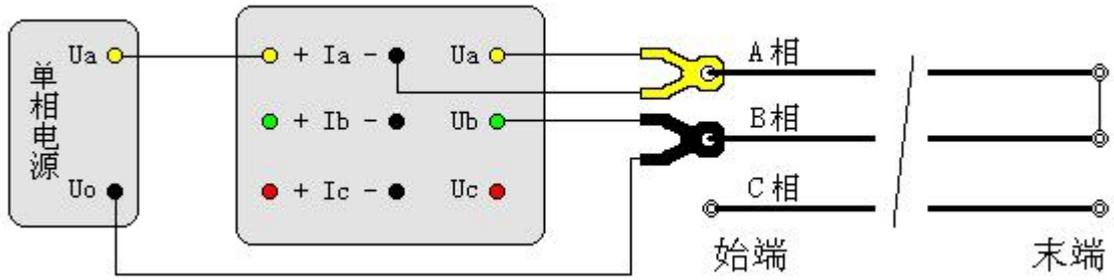(5). 相间阻抗：

相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的阻抗，例如：测量 AB 的相间阻抗，将 AB 两相末端短路悬浮，始端在 A、B 两相之间加单相电源。接线如图二十二：




图二十二 相间阻抗测试接线图


仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出相间阻抗、相间电阻、相间电抗、相间电感。

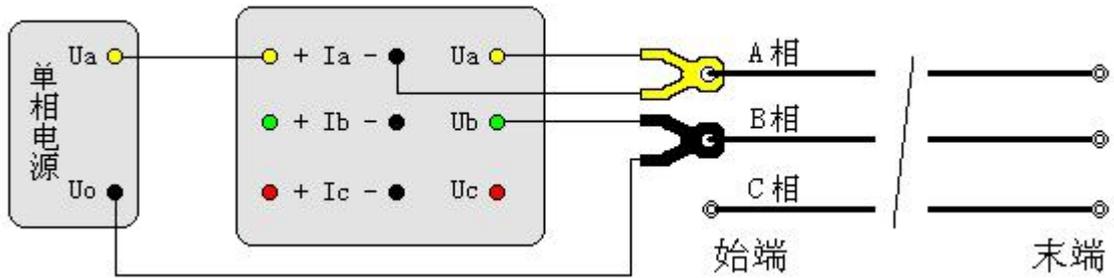(6). 相间电容：

相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的电容，例如：测量 AB 的相间电容，与相间阻抗测试接线基本相同，将被测线路的末端各相独立悬浮，始端在 A、B 两相之间加单相电源，接线如图二十三：



图二十三 相间电容测试接线图（直接接入）

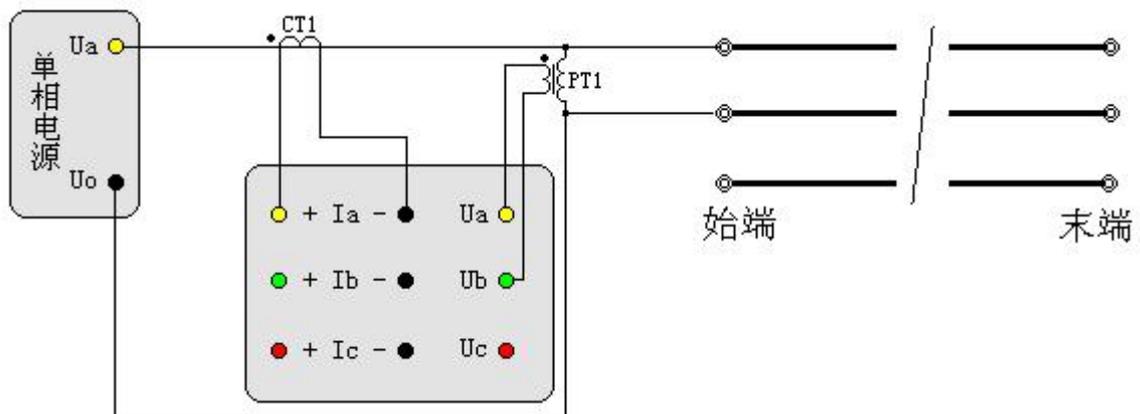


图二十四 相间电容测试接线图（经 PTCT 接入）

仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出相间导纳、相间电纳、零序电导、零序电容。

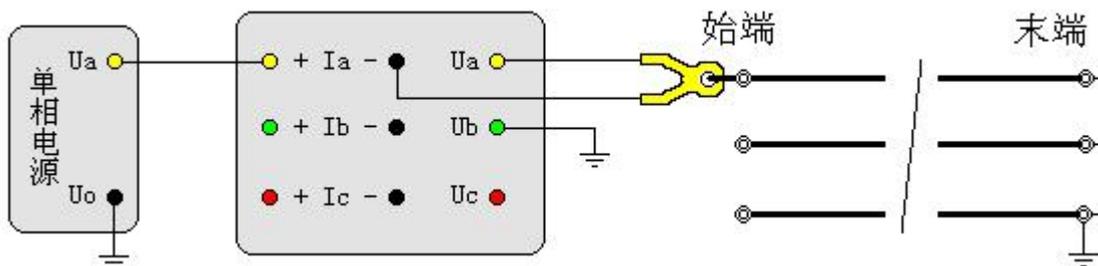(7). 线地阻抗:

线地阻抗指的是用单相法测量任意相线路对地之间的阻抗，将线路末端短路接地，始端各相独立悬浮，由测试相施加单相电源，接线如图二十五:




图二十五 线地阻抗测试接线图


仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出线地阻抗、线地电阻、线地电抗、线地电感。

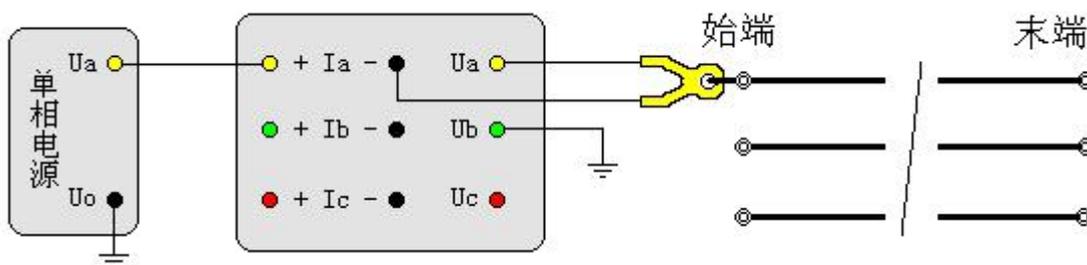(8). 线地电容:

线地电容指的是用单相法测量任意相线路对地之间的电容，将线路末端独立悬浮，始端各相独立悬浮，由测试相施加单相电源，接线如图二十六:




图二十六 线地电容测试接线图

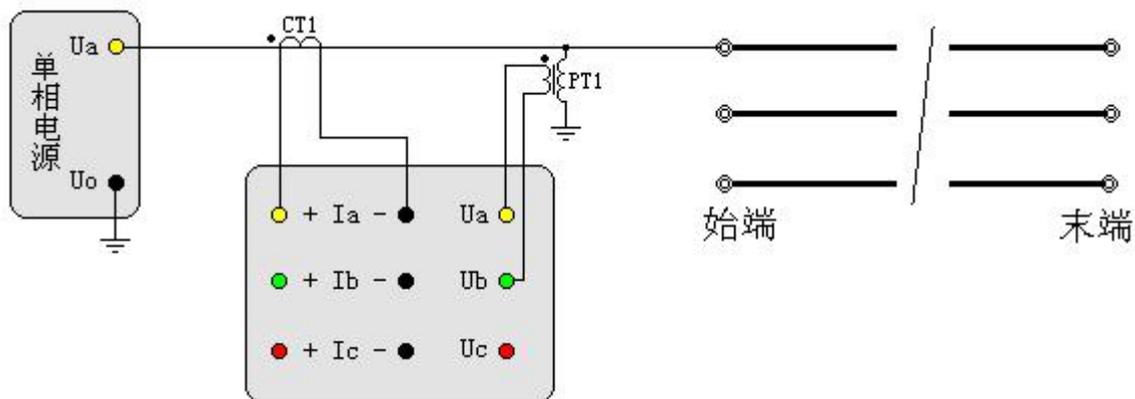

图二十七 线地电容测试接线图（经 PTCT 接入）

仪器可测量出电流、电压，功率，并自动测量计算出线地导纳、线地电纳、线地电导、线地电容。


(9). 互感阻抗

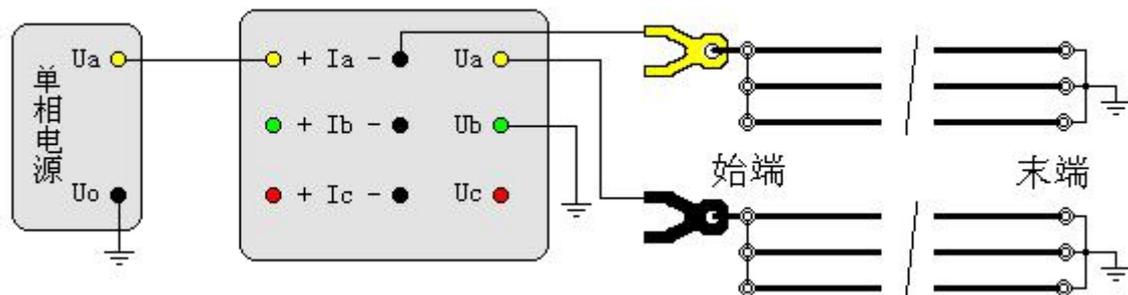

图二十八 互感阻抗测试接线图

接线如图二十八所示，将 1、2 两回平行线路的始末端三相各自短路，并将末端接地。在其中一回线路加试验电压，从加电回路测量电流；从另外一条线路测量感应出来的电压。仪器可测量出加电回路的电流、感应回路的电压，功率，并自动测量计算出互感阻抗、互感电阻、互感电抗、互感电感。

(10). 耦合电容

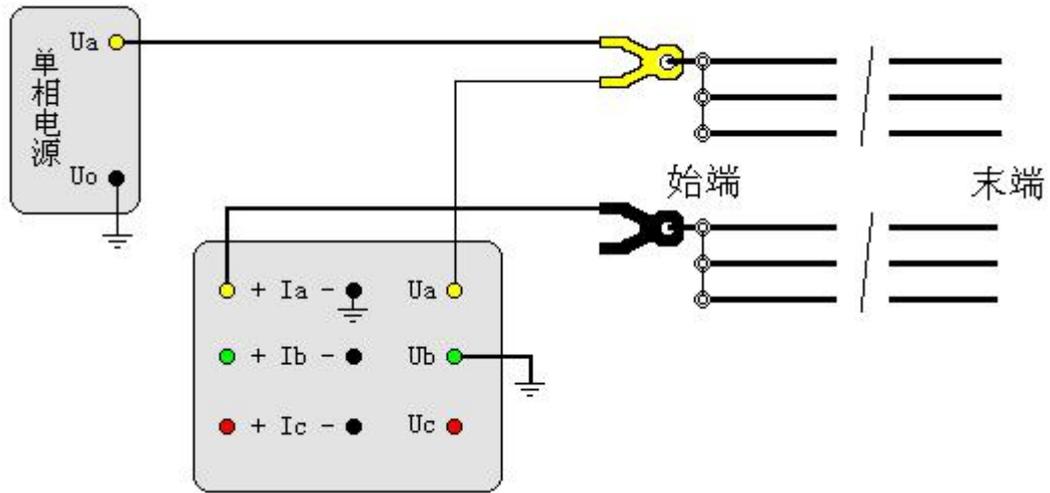

图二十九 耦合电容测试接线图

按图二十九接线，将 1、2 两回平行线路的始端三相短接，并将末端悬浮。在其中一回线路加试验电压，并从加电回路测量电压值；从另外一条线路地测量电流值。仪器可相应的电压、电流、功率，并自动计算出耦合电容。

## 第五章：试验电源的选择

通常在线路参数的测量中采用大容量的三相调压器（30kVA 以上）和相应容量的 400V/10kV 的配电变压器作试验电源。试验电源与系统隔离，基本上能防止电源干扰。

## 第六章：测量用互感器的选择

试验中的当试验电压超过仪器的电压测量范围时，应通过电压、电流互感器进行测量。电压、电流互感器都选用 0.5 级以上。其中电压互感器变比选择 10KV/400V 的，电流互感器选择 5A/10A (5A) 两档的。

## 第七章：注意事项

1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。
3. 测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4. 最好使用有地线的电源插座。
5. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6. 试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行，防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面，且必须连接牢靠。测试组织工作要严密，通信顺畅，以保证测试工作安全顺利进行。
7. 平行线路的测量：当线路间存在着感应干扰电压时，有时可达几十伏，通常试验电压在380V左右，三相线路零序与正序阻抗的测量将产生严重误差。随着试验电压、电流的增大，测量值的误差相对变小。

优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: [617030669@qq.com](mailto:617030669@qq.com) QQ: 617030669

公司官网: [www.whulke.com](http://www.whulke.com)

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407